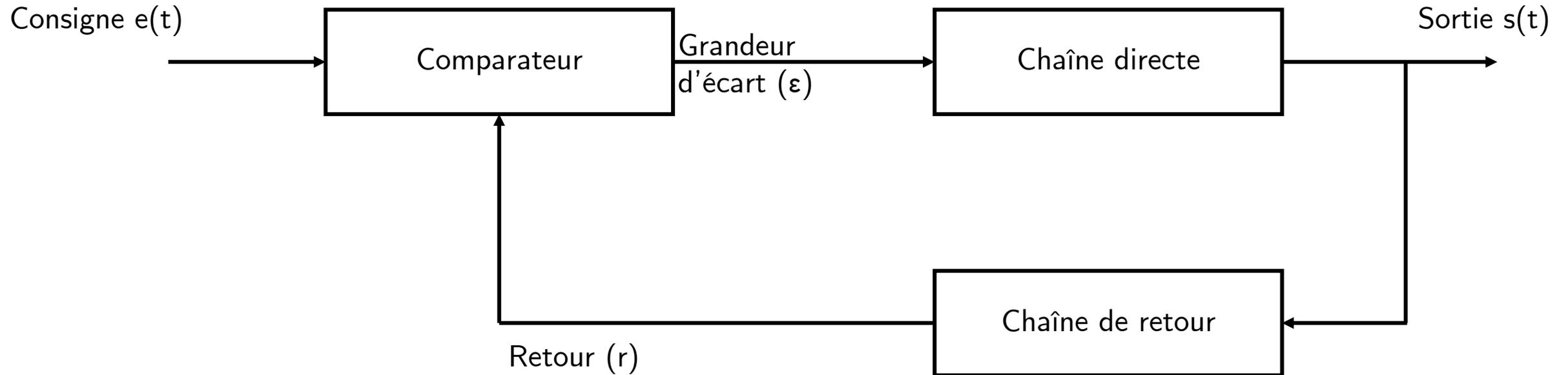



L.P. 22 – Rétroaction et oscillation

Marchetti Benjamin

1. Rétroaction et systèmes bouclés





1. Rétroaction et systèmes bouclés

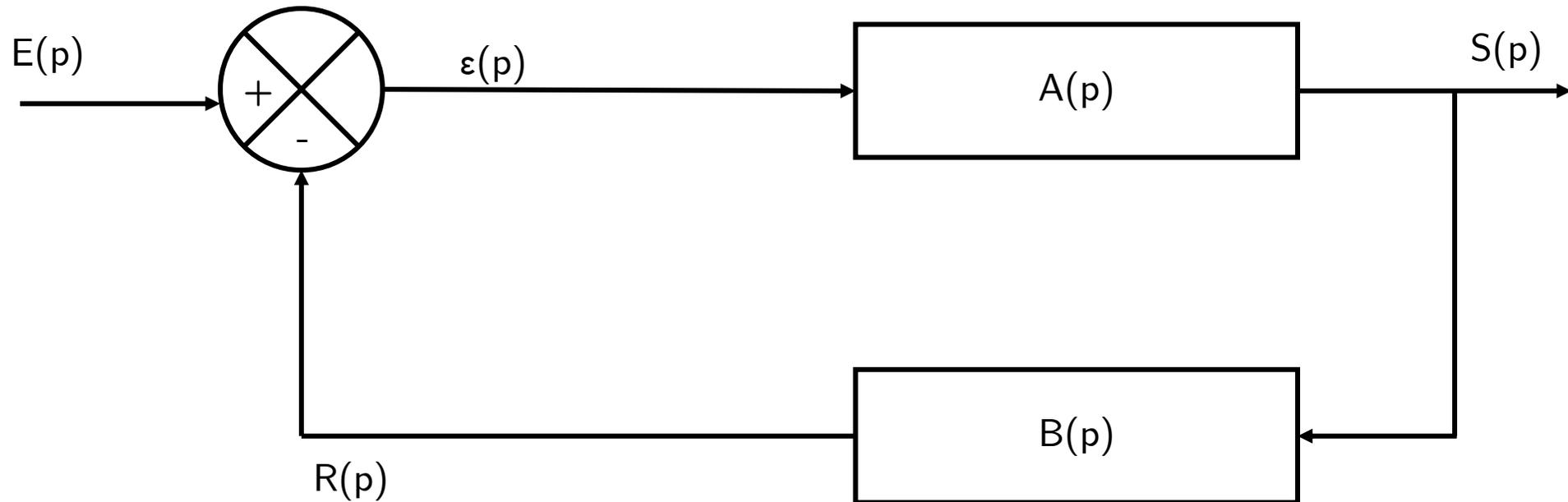


1. Rétroaction et systèmes bouclés

Amplificateur non inverseur

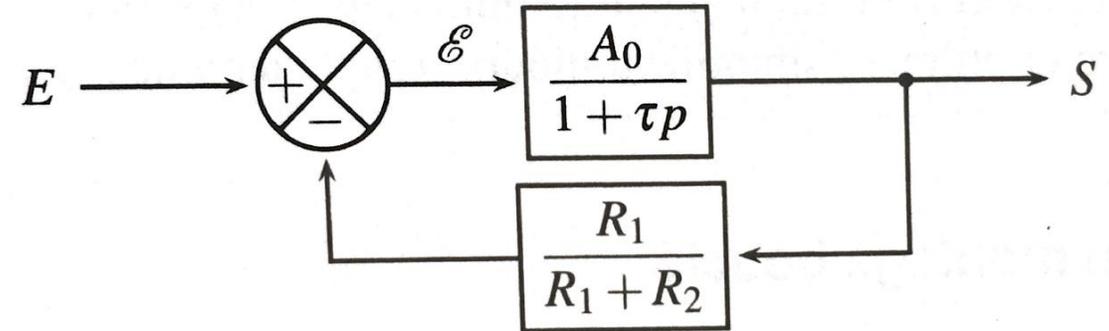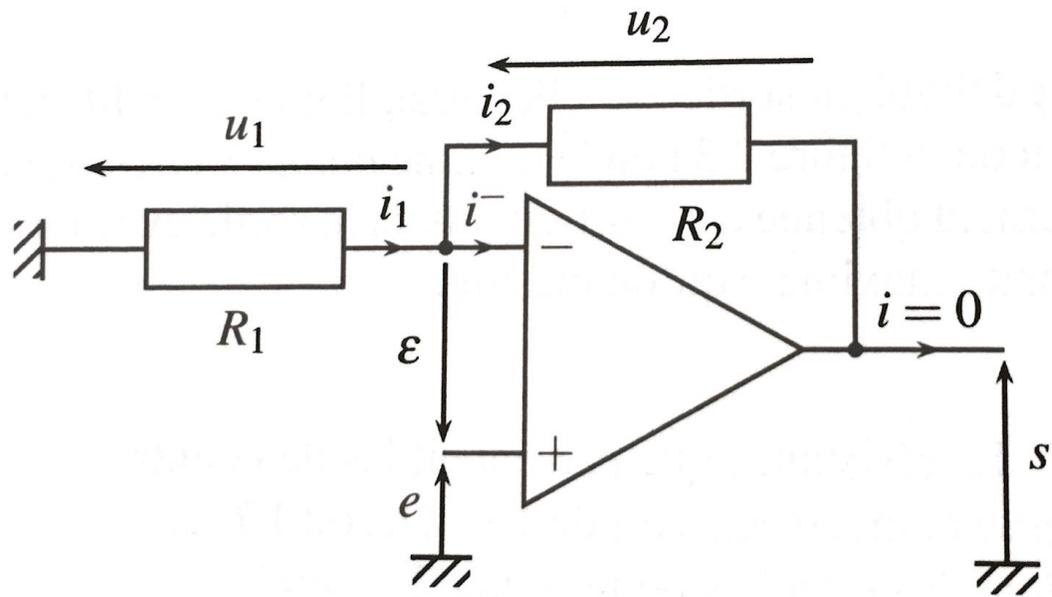


2. Oscillateur quasi-sinusoïdaux

Réaction négative

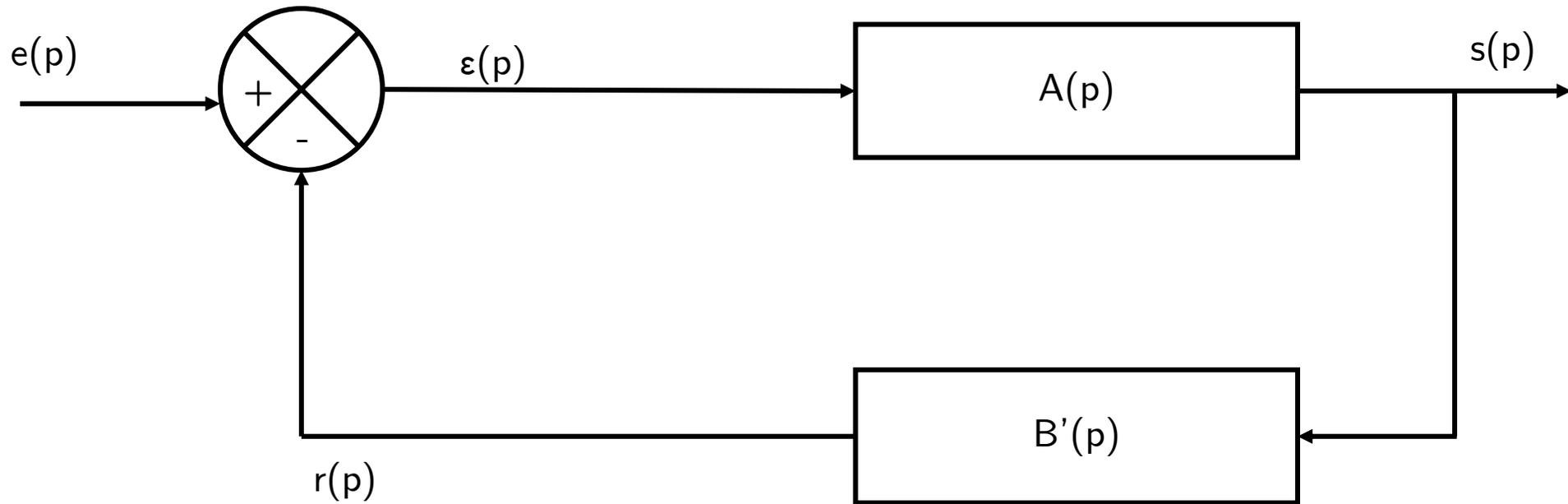


2. Oscillateur quasi-sinusoïdaux



Réaction positive

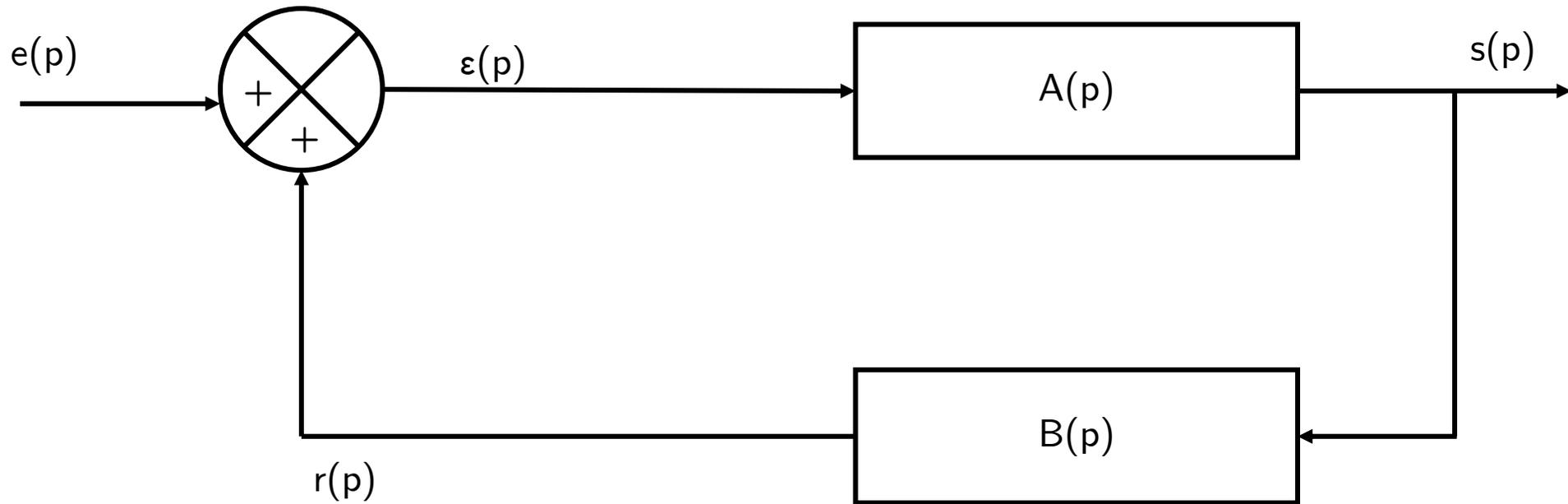

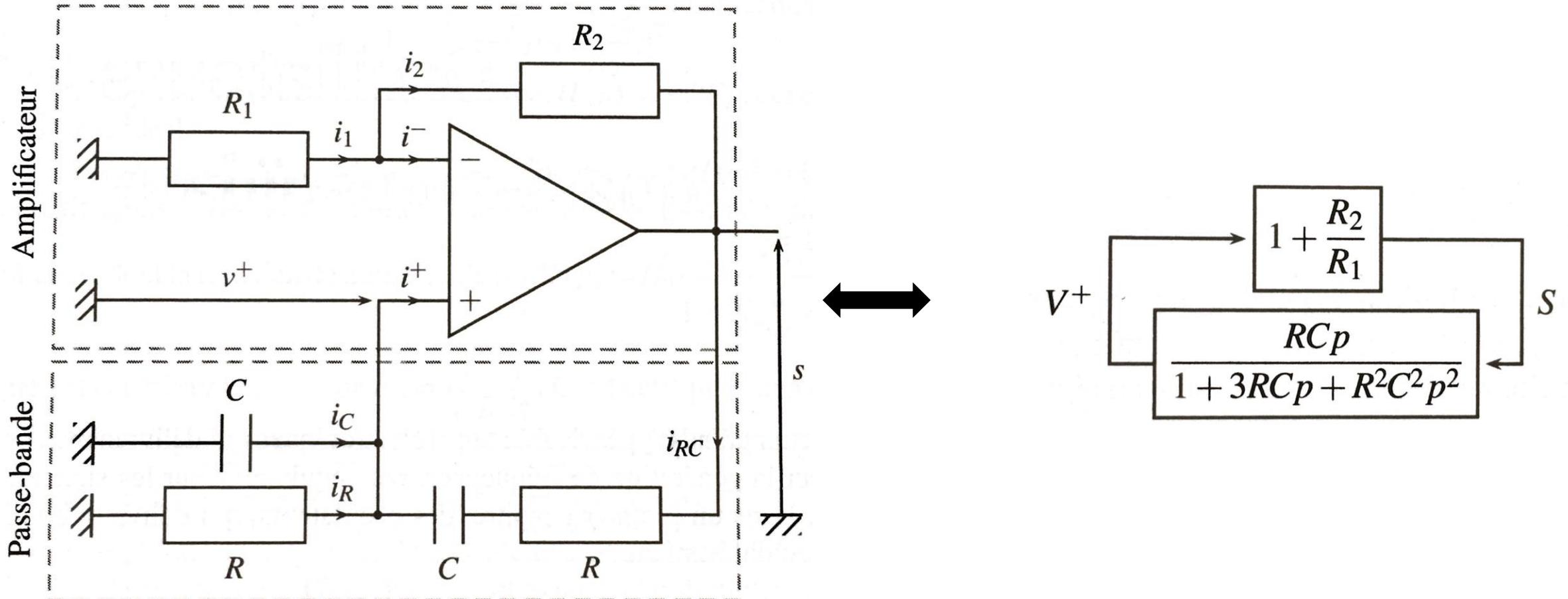2. Oscillateur quasi-sinusoïdaux Oscillateur de Wien



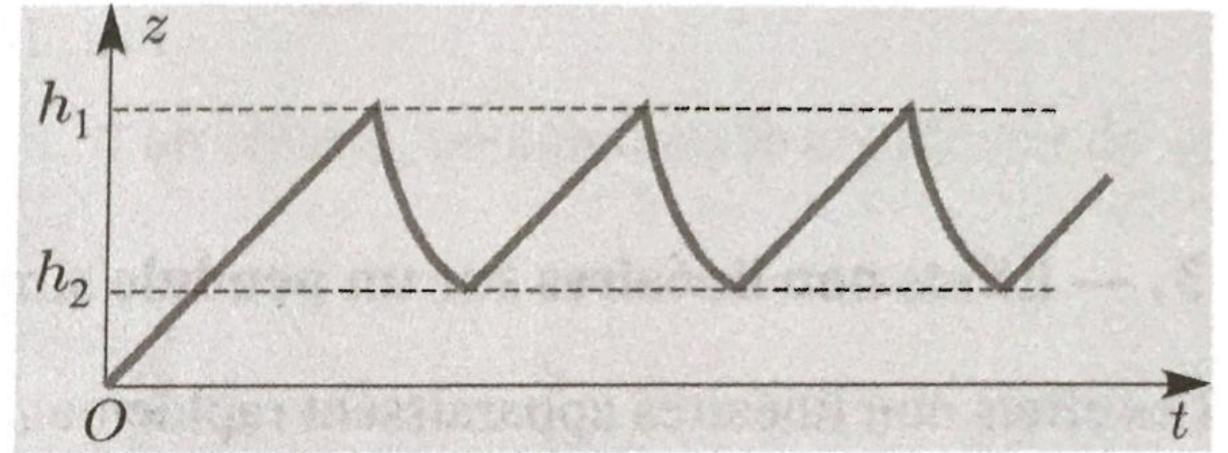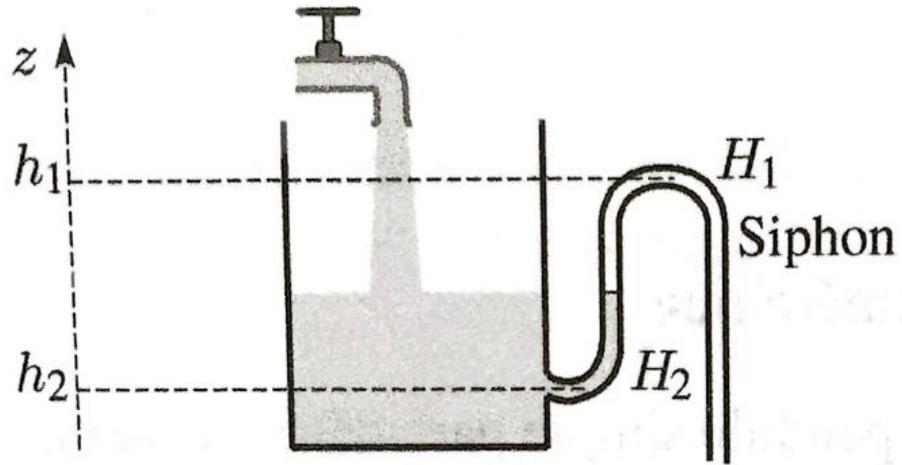3. Oscillateur à relaxation Vase de Tantale



3. Oscillateur à relaxation Multivibrateur avec amplificateur opérationnel

